

Flip-Flops

Yuri Kaszubowski Lopes
Éverlin Fighera Costa Marques

UDESC


YKL e EFCM (UDESC)	Flip-Flops	1 / 26
--------------------	------------	--------

UDESC		
YKL e EFCM (UDESC)	Flip-Flops	1 / 26

UDESC		
YKL e EFCM (UDESC)	Flip-Flops	1 / 26

1 / 26

Revisão: Schmitt-Trigger

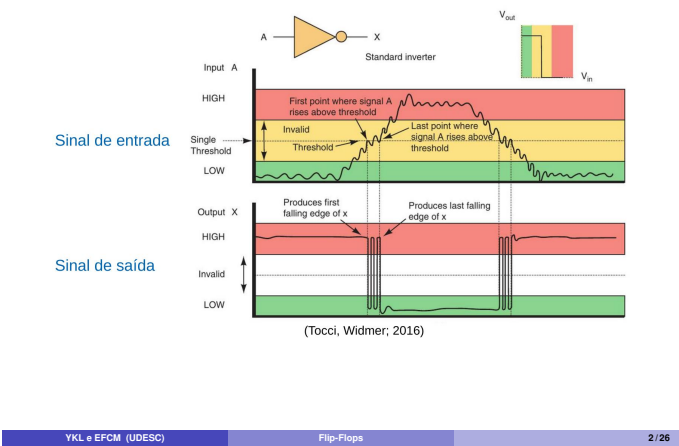


(Tocci, Widmer, 2016)

YKL e EFCM (UDESC)	Flip-Flops	2/26
--------------------	------------	------

2/26

Revisão: Schmitt-Trigger

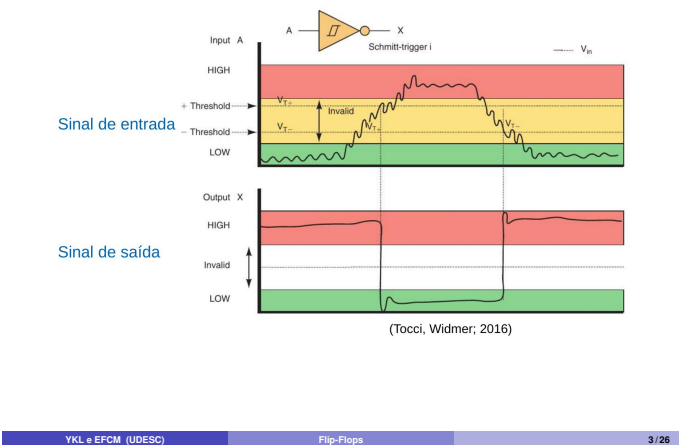


(Tocci, Widmer, 2016)

YKL e EFCM (UDESC)	Flip-Flops	
		3/26

3 / 26

[illegible]

Revisão: Schmitt-Trigger

 

Anotações


Circuitos

- Combinacionais: Full adder
 - ▶ A saída depende exclusivamente da entrada
- Sequenciais: Flip-flops
 - ▶ possuem uma memória interna, e a saída pode depender da entrada e do estado da memória.

Anotações

Flip-Flops

 - Circuito sequencial
- Circuito básico de memória
- Conhecidos como **multivibradores biestáveis**
 - ▶ Possuem dois estados estáveis:
 - * 0
 - * 1
- Feitos com portas lógicas conectadas com **feedback**
 - ▶ Conectamos determinadas saídas do circuito em determinadas entradas




Símbolo geral de um flip-flop. Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

Flip-Flops

 - Temos duas saídas:
 - ▶ Saída normal, Q
 - ▶ Saída invertida, \bar{Q}
- Quando $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$ o flip-flop está em **set**
 - ▶ Ao inserir entradas que fazem com que $Q = 1$ estamos **setando** o flip-flop
- Quando $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$ o flip-flop está em **reset**
 - ▶ Ao inserir entradas que fazem com que $Q = 0$ estamos **resetando** o flip-flop.



Símbolo geral de um flip-flop. Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações


Latches

- **Tipo de flip-flop básico**
- Podemos construir com portas **NAND** ou **NOR**.

Anotações

Latch com NAND

 
- Construído com duas portas NAND ligadas com feedback
- As entradas (\overline{SET} e \overline{RESET}) **normalmente** estão em nível lógico **alto** (1)
 - ▶ Exceto quando desejamos trocar o estado do latch



Anotações

Setando o Latch

 - O **set** é feito através de um **pulso de nível lógico baixo (0)** na entrada \overline{SET}
 - \overline{RESET} não é alterado e é mantido alto
- Temos **dois** comportamentos:
 - Caso Q fosse 0 antes do pulso
 - Caso Q fosse 1 antes do pulso




Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

Setando o Latch: caso $Q = 0$

- Caso Q fosse 0 antes do pulso
 - Entre t_0 e t_1 enviamos um pulso de nível baixo em \overline{SET} :
 - O NAND-1 recebe 0 do \overline{SET} , e 1 de \overline{Q} , logo $Q = 1$
 - O NAND-2 recebe 1 do \overline{RESET} e 1 de Q , logo $\overline{Q} = 0$
 - Após t_1 o nível em \overline{SET} volta para alto:
 - O NAND-1 recebe 1 do \overline{SET} , e 0 de \overline{Q} , logo $Q = 1$
 - O NAND-2 recebe 1 do \overline{RESET} e 1 de Q , logo $\overline{Q} = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

Setando o Latch: caso $Q = 1$

- Caso Q fosse 1 antes do pulso
 - Entre t_0 e t_1 enviamos um pulso de nível baixo em \overline{SET} :
 - O NAND-1 recebe 0 do \overline{SET} , e 0 de \overline{Q} , logo $Q = 1$ (i.e., permanece em 1)
 - O NAND-2 recebe 1 do \overline{RESET} e 1 de Q , logo $\overline{Q} = 0$ (i.e., permanece em 0)
 - Após t_1 o nível em \overline{SET} volta para alto:
 - O NAND-1 recebe 1 do \overline{SET} , e 0 de \overline{Q} , logo $Q = 1$
 - O NAND-2 recebe 1 do \overline{RESET} e 1 de Q , logo $\overline{Q} = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

Resetando o Latch

 - O **reset** é feito através de um **pulso de nível lógico baixo (0)** na entrada \overline{RESET}
 - \overline{SET} não é alterado e é mantido alto
- Também temos **dois** comportamentos:
 - Caso Q fosse 0 antes do pulso
 - Caso Q fosse 1 antes do pulso




Anotações

Resetando o Latch: caso $Q = 0$

- Caso Q fosse 0 antes do pulso
 - Entre t_0 e t_1 enviamos um pulso de nível baixo em \overline{RESET} :
 - O NAND-2 recebe 0 do \overline{RESET} e 0 de Q , logo $\overline{Q} = 1$ (i.e., permanece em 1)
 - O NAND-1 recebe 1 do \overline{SET} , e 1 de \overline{Q} , logo $Q = 0$ (i.e., permanece em 0)
 - Após t_1 o nível em \overline{RESET} volta para alto:
 - O NAND-2 recebe 1 do \overline{RESET} e 0 de Q , logo $\overline{Q} = 1$
 - O NAND-1 recebe 1 do \overline{SET} , e 1 de \overline{Q} , logo $Q = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Anotações

Resetando o Latch: caso $Q = 1$

- Caso Q fosse 1 antes do pulso
 - Entre t_0 e t_1 enviamos um pulso de nível baixo em \overline{RESET} :
 - O NAND-2 recebe 0 do \overline{RESET} e 1 de Q , logo $\overline{Q} = 1$
 - O NAND-1 recebe 1 do \overline{SET} , e 1 de \overline{Q} , logo $Q = 0$
 - Após t_1 o nível em \overline{RESET} volta para alto:
 - O NAND-2 recebe 1 do \overline{RESET} e 0 de Q , logo $\overline{Q} = 1$
 - O NAND-1 recebe 1 do \overline{SET} , e 1 de \overline{Q} , logo $Q = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Anotações

Set e Reset simultâneos

- Durante o pulso, $Q = \overline{Q} = 0$
 - Uma situação absurda!
- Após o fim do pulso, o resultado vai depender de quem retorna para alto antes (\overline{SET} ou \overline{RESET})
 - Se ambos voltam para alto ao mesmo tempo, não podemos prever o resultado
 - De forma geral, enviar um nível lógico baixo para \overline{SET} e \overline{RESET} ao mesmo tempo nos levará a comportamentos indesejados e/ou imprevisíveis

Anotações


Latch com NAND: Resumo

 

TOCCI et al., 2007

Anotações


Latch com NAND

 

Anotações

 Exercício


- Considere os sinais de onda retangular abaixo nas entradas \overline{SET} e \overline{RESET} de um Latch $NAND$. Considere que Q está inicialmente em 0
 - 1 Como será o sinal de onda em Q ?
 - 2 Como será o sinal de onda em \overline{Q} ?



Anotações

Exercício

- Resposta parcial

 

Anotações

Latch com NOR

- Podemos seguir um raciocínio similar ao utilizado com $NAND$'s para construir um latch com NOR 's
 - Uma das diferenças principais é que SET e $RESET$ ficam em nível lógico baixo
 - Um nível lógico alto é enviado somente quando desejamos enviar um set/reset

Anotações


Energizando os latches

- Ao energizar um latch, não podemos afirmar se $Q = 0$ ou $Q = 1$
 - Depende de alguns fatores
 - ★ Atrasos de propagação do circuito
 - ★ Capacitâncias parasitas
- Se o latch precisa ser iniciado em determinado estado, como podemos proceder?
 - Aciona-se o seu SET/\overline{SET} ou $RESET/\overline{RESET}$ ao energizar o latch
 - Dependendo se desejamos que o estado inicial seja 0 ou 1


Anotações

 Exercício

- ❶ Faça a mesma análise realizada para o latch NAND no latch de NOR's
 - Compare seus resultados com Tocci et al (2007).
 - Preencha a tabela a seguir com a saída esperada em Q em caso de $SET/RESET$



 
- ❷ Considere os sinais de onda retangular abaixo nas entradas SET e $RESET$ de um Latch **NOR**. Considere que Q está inicialmente em 0.
 - ❶ Como será o sinal de onda em Q ?
 - ❷ Como será o sinal de onda em \overline{Q} ?



Anotações

Utilização de Flip-Flops

 - Memórias SRAM (Static random-access memory) comumente são construídas com flip-flops
 - E.g., memória cache e registradores da CPU



Core i7-8700K 6 Cores e 12MB de Cache

Anotações

Referências

- TOCCI, R.J.; MOSS, G.L.; WIDMER,N.S. **Digital Systems: Principles and Applications**. 12a ed, Prentice-Hall, 2016.
- TOCCI, R.J.; WIDMER,N.S. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11a ed, Prentice-Hall, 2011.
- TANENBAUM, A.S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- BIGNELL, J., DONOVAN, R. **Eletrônica Digital**. Cengage do Brasil, 2010
- MELO, M. **Eletrônica Digital**. Makron Books.2003.
- Texas Instruments. SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2016.

Anotações

Anotações

Anotações
